
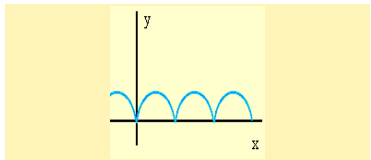
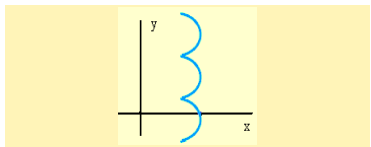
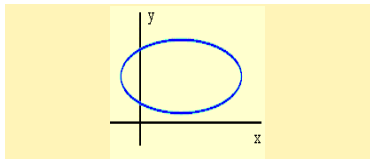
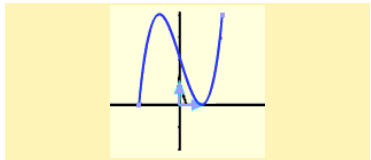


Fonctions numériques ou non ?

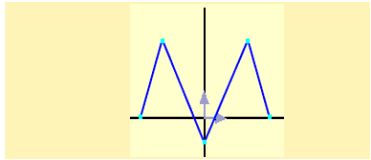Exercice d'association

Associez le contenu de la colonne de gauche au contenu de la colonne de droite.

Cliquez sur la réponse qui vous semble juste et déplacez-la (en restant sur le clic gauche de la souris) à côté de l'image de la fonction.



OUI

NON